

计算机组成原理 P3 实验报告

彭杰奇 15061169

一、模块定义

1. IFU 模块定义

(1) 基本描述

IFU 主要功能是完成取指令功能。IFU 内部包括了 PC、IM(指令存储器)以及其他相关逻辑。IFU 除了能执行顺序取指令外，还能根据 PCSrc 反映的 beq 指令的执行情况来决定是顺序取指令还是转移取指令。

(2) 模块接口

表 1 IFU 模块接口

信号名	方向	描述
PCSrc	I	当前指令是否是 beq 指令 1:当前指令是 beq 指令 0:当前指令不是 beq 指令
Imm[31:0]	I	若为 beq 指令，需要进行移位计算的立即数
Reset	I	复位信号，1:有效，0:无效
Clk	I	时钟信号
Instr[31:0]	O	当前指令输出

(3) 功能定义

表 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，PC 设置为 0x00000000
2	取指令	根据 PC 当前值从 IM 中取指令输出
3	计算下一条指令地址	beq == 0 时， $PC \leftarrow PC + 4$; beq == 1 时， $PC \leftarrow PC + 4 + Imm \ll 0^2$

2. GRF 模块定义

(1) 基本描述

GRF 模块为通用寄存器堆，主要由 32 个具有写使能端的 32 位寄存器组成，能够同时根据由 R1 和 R2 输入的地址从其中两个寄存器中读出数据，并根据 WR 中输入的地址向其中一个寄存器写入数据。

(2) 模块接口

表 3 GRF 模块接口

信号名	方向	描述
R1[4:0]	I	rs 寄存器的地址
R2[4:0]	I	rt 寄存器的地址
WR[4:0]	I	要写入的寄存器的地址
WriteData[31:0]	I	要写入的数据
Clk	I	时钟信号
RegWrite	I	写使能信号，1:有效，0:无效
RD1[31:0]	O	rs 寄存器的值
RD2[31:0]	O	rt 寄存器的值

(3) 功能定义

表 4 GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数据	$RD1 \leftarrow (R1)$ $RD2 \leftarrow (R2)$
2	写数据	RegWrite 有效时， $(WR) \leftarrow WriteData$

3. ALU 模块定义

(1) 基本描述

ALU 为算数逻辑单元，可以对输入的两个数据进行加、减、按位与和按位或操作，并能够判断输入数据是否相等。

(2) 模块接口

表 5 ALU 模块接口

信号名	方向	描述
A1[31:0]	I	第一个运算数
A2[31:0]	I	第二个运算数
ALUCtr[1:0]	I	ALU 控制信号 2'b00:加法运算 2'b01:减法运算 2'b10:按位与运算 2'b11:按位或运算
Zero	O	输入数据是否相等 1:相等 2:不相等
ALUResult[31:0]	O	ALU 运算结果

(3) 功能定义

表 6 ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	$ALUResult \leftarrow A1+A2$
2	减法运算	$ALUResult \leftarrow A1-A2$
3	按位与运算	$ALUResult \leftarrow A1\&A2$
4	按位或运算	$ALUResult \leftarrow A1 A2$
5	等于判断	$Zero \leftarrow (A1-A2)==0?1:0$

4. DM 模块定义

(1) 基本描述

DM 模块为数据存储器，由一个 32bit * 32 字的 RAM 构成，起始地址为 0x00000000 用于存储数据。

(2) 模块接口

表 7 DM 模块接口

信号名	方向	描述
Addr[4:0]	I	读/写 DM 的地址
WriteData[31:0]	I	要写入 DM 的数据
MemWrite	I	写 DM 的控制信号
MemRead	I	读 DM 的控制信号
ReadData[31:0]	O	从 DM 读出的数据

(3) 功能定义

表 8 DM 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数据	当 MemRead 为 1 时， $ReadData \leftarrow RAM(Addr)$
2	写数据	当 MemWrite 为 1 时， $RAM(Addr) \leftarrow WriteData$

5. EXT 模块定义

(1) 基本描述

EXT 模块的作用是将 16 位立即数扩展为 32 位。

(2) 模块接口

表 9 EXT 模块接口

信号名	方向	描述
Imm_16[15:0]	I	要扩展的 16 位立即数
ExtOp[1:0]	I	扩展方式选择信号 2'b00:符号扩展 2'b01:后接 16 位 0 2'b10:无符号扩展
Imm_32[31:0]	O	扩展后的 32 位立即数

(3) 功能定义

表 10 EXT 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	位数扩展	ExtOp 为 2'b00 时，16 位立即数正常符号扩展为 32 位 ExtOp 为 2'b01 时，16 为立即数后接 16 位 0 扩展为 32 位 ExtOp 为 2'b10 时，16 为立即数无符号扩展为 32 位

二、 控制器设计

1. Controller 模块定义

(1) 基本描述

Controller 模块为 CPU 控制器，可以根据输入指令的 opcode 和 funct 值输出各种控制信号。

(2) 模块接口

表 11 Controller 模块接口

信号名	方向	描述
opcode[5:0]	I	指令中的 opcode,即[31:26]位
Funct[5:0]	I	指令中的 funct,即[5:0]位
RegDst	O	寄存器写入端地址控制 1:选择 rd 字段 0:选择 rt 字段
ALUSrc	O	ALU 输入端 A2 选择 1:选择 Imm_32 0:选择 RD2
MemtoReg	O	寄存器堆写入端 WD 选择 0:来自 ALU 输出 1:来自 DM 输出
RegWrite	O	写寄存器控制信号
MemWrite	O	写 DM 控制信号
MemRead	O	读 DM 控制信号
ExtOp[1:0]	O	EXT 扩展方式控制信号

nPC_Sel	O	判断是否为 beq 指令
ALUCtr[1:0]	O	ALU 控制信号

(3) 功能定义

表 12 Controller 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	addu 指令	当前指令为 addu 时，RegDst、RegWrite 信号为 1，其他全为 0
2	subu 指令	当前指令为 subu 时，RegDst、RegWrite、ALUCtr[1]信号为 1，其他全为 0
3	ori 指令	当前指令为 ori 时，ALUSrc、RegWrite、ALUCtr[0]、ALUCtr[1]、ExtOp[1]信号为 1，其他全为 0
4	lw 指令	当前指令为 lw 时，ALUSrc、MemtoReg、RegWrite、MemRead 信号为 1，其他全为 0
5	sw 指令	当前指令为 sw 时，ALUSrc、MemWrite 信号为 1，其他全为 0
6	beq 指令	当前指令为 beq 时，nPC_Sel、ALUCtr[1]信号为 1，其他全为 0
7	lui 指令	当前指令为 lui 时，ALUSrc、RegWrite、ExtOp[0]信号为 1，其他全为 0

2. Controller 真值表

表 13 Controller 真值表

Instr		addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui
opcode	I	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
funct		100001	100011	N/A				
RegDst	O	1	1	0	0	X	X	0
ALUSrc		0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg		0	0	0	1	X	X	0
RegWrite		1	1	1	1	0	0	1
nPC_Sel		0	0	0	0	0	1	0
ExtOp[1]		X	X	1	0	0	0	0
ExtOp[0]		X	X	0	0	0	0	1
MemRead		0	0	0	1	0	0	0
MemWrite		0	0	0	0	1	0	0
ALUOp[1]		1	1	1	0	0	0	0
ALUOp[0]		0	0	1	0	0	1	0
ALUCtr[1]	O	0	0	1	0	0	0	0
ALUCtr[0]		0	1	1	0	0	1	0

3. ALU 控制器设计

ALU 控制器是控制器的一部分，它利用 funct[5:0]的值和过渡信号

ALUOp[1:0]得到控制 ALU 运算的 ALU 控制信号 ALUCtr[1:0]

表 14 ALU 控制器真值表

ALUOp	Funct	ALUCtr	运算	描述
00	X	00	加法	针对 lw、sw、lui 指令
01	X	01	减法	针对 beq 指令
11	X	11	按位或	针对 ori 指令
10	100001(addu)	00	加法	针对 addu 指令
10	100011(subu)	01	减法	针对 subu 指令

三、 测试程序设计

```
ori $1,$0,20
lui $2,1
addu $0,$1,$1
subu $3,$2,$1
addu $4,$3,$0
beq $3,$2,target
target:
    ori $5,$0,100
    ori $6,$3,200
    lui $6,0xf0e
    addu $7,$6,$5
    sw $7,0($5)
    sw $6,4($5)
    subu $8,$7,$6
    lw $9,($5)
    lw $10,4($5)
```

预期结果

```
$at 0x00000014
$v0 0x00010000
$v1 0x0000ffec
$a0 0x0000ffec
$a1 0x00000064
$a2 0xf0e0000
$a3 0xf0e0064
$t0 0x00000064
$t1 0xf0e0064
$t2 0xf0e0000
```

四、 思考题

1. 在上个学年的计组课程中，PC（程序计数器）位数被规定为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

PC（程序计数器）位数被规定为 30 位，和 32 位相比其实是省略了最后两位 0，这样 PC 在计算下一条指令的时候，只需要 PC+1 或者 PC+1+Imm，而且 beq 指令的立即数也无需左移 2 位，因而相对来说更加简单；而 32 位 PC 计算下一条指令需要 PC+4，与 MIPS 实际是相符的，方便直接应用，但是计数器是地址 4 倍，计算下一条指令没那么方便。

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。

IM 使用 ROM，ROM 是只读存储器，使用它存储指令，可以避免在运行过程中误操作造成指令更改；

DM 使用 RAM，RAM 是随机存储器，可以写入也可以读出数据，满足 DM 的要求，而且有读写使能端，能够防止对数据的非法操作；

GRF 使用寄存器堆，可以满足存储和读出指定地址的数据，且寄存器具有使能端，能够满足 GDF 的写使能。

3. 结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

$$\text{RegDst} = \sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \sim\text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0}$$

$$\text{ALUSrc} = \sim(\sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \sim\text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0}) \& \sim(\sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0})$$

$$\text{MemtoReg} = \text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}$$

$$\text{RegWrite} = \sim(\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \text{op3} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}) \& \sim(\sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0})$$

$$\text{MemWrite} = \text{op5} \& \sim\text{op4} \& \text{op3} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}$$

$$\text{nPC_sel} = \sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0}$$

$$\text{ExtOp} = \sim(\sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \text{op0})$$

4. 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

$\text{RegDst} = \sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0}$ (110001)

$\text{ALUSrc} = \text{op5} | \text{op4} | \text{op3} | \text{op1} | \text{op0}$

$\text{MemtoReg} = \text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}$ (000110)

$\text{RegWrite} = \sim(\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \text{op3} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}) \& \sim(\sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0})$

$\text{MemWrite} = \text{op5} \& \sim\text{op4} \& \text{op3} \& \sim\text{op2} \& \text{op1} \& \text{op0}$

$\text{nPC_sel} = \sim\text{op5} \& \sim\text{op4} \& \sim\text{op3} \& \text{op2} \& \sim\text{op1} \& \sim\text{op0}$

$\text{ExtOp} = \text{op5} | \text{op4} | \sim\text{op3} | \sim\text{op2} | \text{op1} | \sim\text{op0}$

5. 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

因为 nop 空指令机器码是 0x00000000，它除了使 PC+4 之外不起到其他作用，在 Controller 的控制信号真值表中，他对所有输出端口都是 X，X 可以看做 0 或 1 任意一个，所以没有必要加入真值表中。


6. 前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号，就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

因为我们输入 IM 的指令是从 ROM 的 0 位地址开始的，这样在遇到 J 指令时可能出现问题，我们在 MARS 上写 MIPS 代码，如果把指令设在 0x00000300 开始，数据在 0x00000000 开始，DM 没有问题，beq 指令因为是相对寻址也没有问题，但是 J 指令是绝对寻址，就可能超出 IM 地址，所以我们要在 MARS 中设置指令在 0x00000000 开始，而数据段就要从 0x00002000 开始，我们原本用的 DM 是 32 位*32 字的，地址位从 0x00000000 开始，只到了 0x00000020，而我们不需要进行位扩展，因此只需要使用现在的 32*32 位的 DM 进行字扩展然后通过片选信号选择我们现在使用的这片，模拟是从 0x0000200 开始的地址就好

0x00002000 转换成总共是 2^{16} 位，现在我们每个字单位是 32 位，所以总

共是 2^8 个字单位，我们现在用的 DM 是 32 个也就是 2^5 个字单位，所以进行字扩展总共需要 $2^8/2^5=8$ 个 DM,又因为我们的地址是要从 0x00002000 往后延伸，所以我们需要更多的 DM，所以就把地址延伸到 0x00004000，这样是 2^9 个字单位，需要 16 个 DM，然后我们要选取的就是第 9 个 DM，那就把我们现在的 DM 安排到第 9 个，当片选信号选择第 9 个时就可以了。这就相当于把 32*32 的存储器扩展为 512*32 的存储器并选其中第 9 个 DM

 我们需要 9 位地址管脚，5 位连接 DM 地址，4 位产生 16 个片选信号，我们需要选择第 9 个，1000。



7. 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

形式验证是对指定描述的所有可能的情况进行验证，而不是仅仅对其中的一个子集进行多次试验，因此有效地克服了模拟验证的不足,验证时间短，有利于尽早尽快地发现和改正电路错误，缩短设计周期；但是形式验证不能有效验证电路的性能，如电路的时延和功耗。