

计算机组成原理 P7 实验报告

彭杰奇 15061169

一、数据通路设计

F 级功能部件：

1. IFU 模块

(1) 基本描述

IFU 主要功能是完成取指令功能。IFU 内部包括了 PC、IM(指令存储器)以及其他相关逻辑。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
IFU.v	IFU(nextPC, Clk, Reset, PC_En, PC4, Instr); input [31:0] nextPC; input Clk; input Reset; input PC_En; output [31:0] Instr; output [31:0] PC4;

信号名	方向	描述
nextPC[31:0]	I	输入 PC 的下一条指令地址
Reset	I	复位信号，1:有效，0:无效
Clk	I	时钟信号
PC_En	I	IFU 内部 PC 的使能端，1:有效，0:无效
Instr[31:0]	O	当前指令输出
PC4[31:0]	O	当前 PC 下 PC + 4 的值

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，PC 设置为 0x00003000
2	取指令	根据 PC 当前值从 IM 中取指令输出
3	输出 PC+4	PC4 为当前 PC 下 PC + 4 的值

2. IM 模块

(1) 基本描述

IM 是指令存储模块，由一个 $32\text{bit} \times 2048$ 字的存储器组成，其功能是保存指令，并根据输入的 PC 输出相应指令。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
IM.v	IM(Addr,Instr); input [11:2] Addr; // 输入的指令地址 output [31:0] Instr; // 输出的指令

信号名	方向	描述
Addr[11:2]	I	输入的指令地址
Instr[31:0]	O	输出的指令

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	输出指令	$\text{Instr} \leftarrow \text{im}[\text{Addr}]$

IF_ID 流水线寄存器：

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
IF_ID.v	IF_ID(IM, ADD4, Clk, Reset, IR_D_En, IR_D, PC4_D); input [31:0] IM; input [31:0] ADD4; input Clk; input Reset; input IR_D_En; output [31:0] IR_D; output [31:0] PC4_D;

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	清空寄存器
2	存数取数	将前一级的值存入寄存器中，将后一级的值输出
3	冻结	冻结 IR_D

D 级功能部件：

1. GRF 模块

(1) 基本描述

GRF 模块为通用寄存器堆,主要由 32 个具有写使能端的 32 位寄存器组成,能够同时根据由 rs 和 rt 输入的地址从其中两个寄存器中读出数据,并根据 wr 中输入的地址向其中一个寄存器写入数据。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
GRF.v	<pre> GRF(rs, rt, wr, WData, Clk, Reset, RegWrite, RData1, RData2); input [4:0] rs; input [4:0] rt; input [4:0] wr; input [31:0] WData; input Clk; input Reset; input RegWrite; output [31:0] RData1; output [31:0] RData2; </pre>

信号名	方向	描述
rs[4:0]	I	rs 寄存器的地址
rt[4:0]	I	rt 寄存器的地址
wr[4:0]	I	要写入的寄存器的地址
WData[31:0]	I	要写入的数据
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号
RegWrite	I	一般写使能信号, 1:有效, 0:无效
RData1[31:0]	O	rs 寄存器的值
RData2[31:0]	O	rt 寄存器的值

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数据	$RData1 \leftarrow (GRF[rs])$ $RData2 \leftarrow (GRF[rt])$
2	写数据	RegWrite 有效时, $(GPR[wr]) \leftarrow WData$
3	清零	复位信号有效时, GRF 中所有寄存器都清零

2. EXT 模块

(1) 基本描述

EXT 模块的作用是将 16 位立即数扩展为 32 位。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
EXT.v	EXT(Imm_16, ExtOp, Imm_32); input [15:0] Imm_16; input [1:0] ExtOp; output [31:0] Imm_32;

信号名	方向	描述
Imm_16[15:0]	I	要扩展的 16 位立即数
ExtOp[1:0]	I	扩展方式选择信号 2'b00:符号扩展 2'b01:后接 16 位 0 2'b10:无符号扩展
Imm_32[31:0]	O	扩展后的 32 位立即数

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	位数扩展	ExtOp 为 2'b00 时, 16 位立即数正常符号扩展为 32 位 ExtOp 为 2'b01 时, 16 为立即数后接 16 位 0 扩展为 32 位 ExtOp 为 2'b10 时, 16 为立即数无符号扩展为 32 位

3. CMP 模块

(1) 基本描述

CMP 模块用来比较输入的两个数据是否相等以及数据和 0 的比较, 用于 beq 指令是否跳转和其他 b 类型指令跳转的判断

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
CMP.v	CMP(A1, A2, equal); input [31:0] A1; input [31:0] A2; output equal; output bgez; output bgtz; output blez; output bltz;

信号名	方向	描述
A1[31:0]	I	第一个数据

A2[31:0]	I	第二个数据
Equal	O	输入的数据是否相等 1:相等 0:不相等
bgez	O	A1 大于等于 0 则为 1，否则为 0
bgtz	O	A1 大于 0 则为 1，否则为 0
blez	O	A1 小于等于 0 则为 1，否则为 0
bltz	O	A1 小于 0 则为 1，否则为 0

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	等于判断	$\text{equal} \leftarrow (A1 == A2)?1:0$

4. NPC 模块

(1) 基本描述

NPC 模块能够输出当前指令为 beq 或 J 类型等跳转指令时下一条指令地址

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
NPC.v	NPC(PC4, Instr, J_Sel, Branch, Zero, nPC); input [31:0] PC4; input [31:0] Instr; input [1:0] J_Sel; input Branch; input Zero; output [31:0] nPC;

信号名	方向	描述
PC4[31:0]	I	来自 PC4_D 寄存器
Instr[31:0]	I	来自 IR_D 寄存器
J_Sel[1:0]	I	当下 J 类型指令具体为: 2'b00:不是 j 类型指令 2'b01:指令为 J 2'b10:指令为 Jal 2'b11:指令为 Jr
Branch	I	当下指令是否为 beq 1:是, 0:不是
Zero	I	若为 beq 指令, 比较的两个数据是否相等 1:相等, 0:不相等
nPC[31:0]	O	下一条指令地址

		<p>J_Sel 为 2'b01 或 2'b10: $nPC \leftarrow PC[31:28] index 0^2$ Branch 为 1 且 Zero 为 1: $nPC \leftarrow PC + 4 + Imm_32 0^2$ Branch 为 1 而 Zero 为 0: $nPC \leftarrow PC + 4$ 其中: $PC = PC4 - 4$ $Index = Instr[25:0]$ $Imm16 = Instr[15:0]$</p>
--	--	---

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	输出下一条 PC 地址	nPC 输出当指令为 beq 或者 J 类型指令时下一条指令的地址

ID_EX 流水线寄存器：

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
ID_EX.v	<p>ID_EX(IR_D, PC4_D, RD1, RD2, EXT, Clk, Reset, IR_E_Clr, IR_E, PC4_E, RS_E, RT_E, EXT_E);</p> <p>input [31:0] IR_D; input [31:0] PC4_D; input [31:0] RD1; input [31:0] RD2; input [31:0] EXT; input Clk; input Reset; input IR_E_Clr; output [31:0] IR_E; output [31:0] PC4_E; output [31:0] RS_E; output [31:0] RT_E; output [31:0] EXT_E;</p>

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	清空寄存器
2	存数取数	将前一级的值存入寄存器中，将后一级的值输出
3	清除	清除 IR_E 的值

EX 级功能部件：

1. ALU 模块

(1) 基本描述

ALU 为算数逻辑单元，可以对输入的两个数据进行加、减、按位与和按位或操作，并能够判断输入数据是否相等。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
ALU.v	ALU(A1, A2, ALUCtr, ALUResult); input [31:0] A1; input [31:0] A2; input [2:0] ALUCtr; output [31:0] ALUResult;

信号名	方向	描述
A1[31:0]	I	第一个运算数
A2[31:0]	I	第二个运算数
ALUCtr[2:0]	I	ALU 控制信号 2'b000:加法运算 2'b001:减法运算 2'b010:按位与运算 2'b011:按位或运算
ALUResult[31:0]	O	ALU 运算结果

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	$ALUResult \leftarrow A1 + A2$
2	减法运算	$ALUResult \leftarrow A1 - A2$
3	按位与运算	$ALUResult \leftarrow A1 \& A2$
4	按位或运算	$ALUResult \leftarrow A1 A2$

2. Mult_Div 模块

(1) 基本描述

乘除法部件支持 mult、multu、div、divu、mfhi、mflo、mthi 及 mtlo 这些乘除法相关指令，内置 Hi 和 Lo 寄存器。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
Mult_Div.v	Mult_Div(A1, A2, MDOp, MTOp, Clk, Reset, start, busy, Hi, Lo);

	input [31:0] A1; input [31:0] A2; input [2:0] MDOp; input [1:0] MTOp; input Clk; input Reset; input start; output busy; output [31:0] Hi; output [31:0] Lo;
--	--

信号名	方向	描述
A1[31:0]	I	第一个运算数
A2[31:0]	I	第二个运算数
MDOp[2:0]	I	乘除法控制信号 001: 有符号乘 010: 无符号乘 011: 有符号除 100: 无符号除
MTOp[1:0]	I	写 Hi 与 Lo 寄存器控制信号 01: 写 Hi 寄存器 10: 写 Lo 寄存器
start	I	乘除法运算开始信号
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号
busy	O	乘除法延迟信号
Hi	O	Hi 寄存器输出
Lo	O	Lo 寄存器输出

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	乘法运算	$\{Hi, Lo\} \leftarrow A1 * A2$
2	除法运算	$Lo \leftarrow A1 / A2 \quad Hi \leftarrow A1 \% A2$

EX_MEM 流水线寄存器：

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
EX_MEM.v	EX_MEM(IR_E, PC4_E, AO, RT_E, Clk, Reset, IR_M, PC4_M, AO_M, RT_M); input [31:0] IR_E; input [31:0] PC4_E;

	input [31:0] AO; input [31:0] RT_E; input Clk; input Reset; output [31:0] IR_M; output [31:0] PC4_M; output [31:0] AO_M; output [31:0] RT_M;
--	---

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	清空寄存器
2	存数取数	将前一级的值存入寄存器中，将后一级的值输出

MEM 级功能部件：

1. DM 模块

(1) 基本描述

DM 模块为数据存储器，由一个 32bit * 2048 字的存储器构成，起始地址为 0x00000000 用于存储数据。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
DM.v	DM(Addr,Din,MemWrite,MemRead,Clk,Reset,Dout); input [31:0] Addr; input [31:0] Din; input MemWrite; input MemRead; input [3:0] BE; input Clk; input Reset; output [31:0] Dout;

信号名	方向	描述
Addr[31:0]	I	读/写 DM 的地址
Din[31:0]	I	要写入 DM 的数据
MemWrite	I	写 DM 的控制信号
MemRead	I	读 DM 的控制信号
BE	I	字节使能
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号

Dout[31:0]	O	从 DM 读出的数据
------------	---	------------

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数据	当 MemRead 为 1 时，ReadData \leftarrow RAM(Addr[11:2])
2	写数据	当 MemWrite 为 1 时，RAM(Addr) \leftarrow WriteData
3	清零	复位信号有效时，存储器清零

MEM_WB 流水线寄存器：

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
MEM_WB.v	MEM_WB(IR_M, PC4_M, AO_M, DR_M, Clk, Reset, IR_W, PC4_W, AO_W, DR_W); input [31:0] IR_M; input [31:0] PC4_M; input [31:0] AO_M; input [31:0] DR_M; input Clk; input Reset; output [31:0] IR_W; output [31:0] PC4_W; output [31:0] AO_W; output [31:0] DR_W;

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	清空寄存器
2	存数取数	将前一级的值存入寄存器中，将后一级的值输出

W 级功能部件：

1. Load_Ext 模块

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
Load_Ext.v	Load_Ext(Din,Addr,Op,Dout); input [31:0] Din; input [31:0] Addr; input [2:0] Op; output [31:0] Dout;

信号名	方向	描述
Addr[31:0]	I	原本读/写 DM 的地址
Din[31:0]	I	输入 32 位数据
Op[2:0]	I	数据扩展控制码 000: 无扩展 001: 无符号字节数据扩展 010: 有符号字节数据扩展 011: 无符号半字数据扩展 100: 有符号半字数据扩展
Dout[31:0]	O	扩展后的 32 位数据

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	数据扩展	根据数据扩展控制码对输入的数据进行扩展

二、 控制器设计

1. Controller 模块定义

(1) 基本描述

Controller 模块为 CPU 控制器，可以根据输入指令的 opcode 和 funct 值输出各种控制信号。

(2) 模块接口

文件	模块接口定义
Controller.v	Controller(Instr, RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemWrite, MemRead, ExtOp, Branch, J_Sel, ALUCtr, PC_Sel); input [31:0] Instr; output [1:0] RegDst; output ALUSrc; output [1:0] MemtoReg; output RegWrite; output MemWrite; output MemRead; output [1:0] ExtOp; output Branch; output [1:0] J_Sel; output [1:0] PC_Sel; output [2:0] ALUCtr;

信号名	方向	描述
Instr[31:0]	I	指令
RegDst[1:0]	O	寄存器写入端地址控制 2'b00:选择 rt 字段 2'b01:选择 rd 字段 2'b10:选择 31 号寄存器
ALUSrc	O	ALU 输入端 A2 选择 0:选择 MS RTE 1:选择 EXT_E
MemtoReg[1:0]	O	寄存器堆写入端 WD 选择 2'b00:来自 ALU 输出 2'b01:来自 DM 输出 2'b10:来自 PC4_W+4
RegWrite	O	写寄存器控制信号
MemWrite	O	写 DM 控制信号
MemRead	O	读 DM 控制信号
ExtOp[1:0]	O	EXT 扩展方式控制信号
Branch	O	判断是否为 beq 指令
J_Sel[1:0]	O	2'b00:其他指令 2'b01:J 指令 2'b10:Jal 指令 2'b11:Jr 指令
PC_Sel[1:0]	O	2'b00:IFU 的 nextPC 选择 PC+4 2'b01:IFU 的 nextPC 选择 nPC 2'b10:IFU 的 nextPC 选择 RData1
ALUCtr[2:0]	O	ALU 控制信号

2. Controller 真值表

Instr	Subu	addu	Jr
opcode	000000	000000	000000
funct	100011	100001	001000
RegDst[1:0]	2'b01	2'b01	2'b01
ALUSrc	0	0	0
MemtoReg[1:0]	2'b00	2'b00	2'b00
RegWrite	1	1	0
Branch	0	0	0
J_Sel[1:0]	2'b00	2'b00	2'b11
ExtOp[1:0]	X	X	X
MemRead	0	0	0
MemWrite	0	0	0

PC_Sel[1:0]	2'b00	2'b00	2'b10
ALUCtr[2:0]	3'b000	3'b001	3'b000

Instr	J	ori	sw	lw	lui	beq	jal
opcode	000010	001101	100011	101011	000100	001111	000011
funct	N/A						
RegDst[1:0]	X	2'b00	2'b00	X	X	2'b00	2'b10
ALUSrc	0	1	1	1	0	1	0
MemtoReg[1:0]	X	0	1	X	X	0	2'b10
RegWrite	0	1	1	0	0	1	1
Branch	0	0	0	0	1	0	0
J_Sel[1:0]	2'b01	2'b00	2'b00	2'b00	2'b00	2'b00	2'b10
ExtOp[1:0]	2'b00	2'b10	2'b00	2'b00	2'b00	2'b01	2'b00
MemRead	0	0	1	0	0	0	0
MemWrite	0	0	0	1	0	0	0
PC_Sel[1:0]	2'b01	2'b00	2'b00	2'b00	2'b00	2'b01	2'b01
ALUOp[2:0]	3'b000	3'b010	3'b000	3'b000	3'b000	3'b000	3'b000

三、冲突控制器

(1) 模块接口

文件	模块接口定义
Conflict_manager.v	Conflict_manager(IR_D, IR_E, IR_M, IR_W, FRSD, FRTD, FRSE, FRTE, FRTM, stall); input [31:0] IR_D; input [31:0] IR_E; input [31:0] IR_M; input [31:0] IR_W; input busy; input start; output [1:0] FRSD; output [1:0] FRTD; output [1:0] FRSE; output [1:0] FRTE; output [1:0] FRTM; output stall;

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	产生暂停信号	暂停信号 stall
2	产生转发信号	5 个转发信号

暂停机制

IF/ID当前指令			ID/EX			EX/MEM
指令类型	源寄存器	Tuse	cal_r1/rd	cal_i1/rt	load2/rt	load1/rt
beq	rs/rt	0	pause	pause	pause	pause
cal_r	rs/rt	1			pause	
cal_i	rs	1			pause	
load	rs	1			pause	
store	rs	1			pause	
store	rt	2				
jr	rs	0	pause	pause	pause	pause
jalr	rs	0	pause	pause	pause	pause

转发机制

							ID/EX		EX/MEM				MEM/WB				
							jal	jalr	jal	cal_r	cal_i	jalr	jal	cal_r	cal_i	load	jalr
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							31	rd	31	rd	rt	rd	31	rd	rt	rt	rd
流水线寄存器	源寄存器	涉及指令															
IR@D	rs	beq,btpe, jalr, jr				MFRSD	FRSD	RF. RD1	PC4_E+4	PC4_E+4	PC4_M+4	A0	A0	PC4_M+4	M4	M4	M4
	rt	beq				MFRTD	FRTD	RF. RD2	PC4_E+4	PC4_E+4	PC4_M+4	A0	A0	PC4_M+4	M4	M4	M4
IR@E	rs	cal_r, cal_i, ld, st				MFRSE	FRSE	RS@E	/	/	PC4_M+4	A0	A0	PC4_M+4	M4	M4	M4
	rt	cal_r, st				MFRTE	FRTE	RT@E	/	/	PC4_M+4	A0	A0	PC4_M+4	M4	M4	M4
IR@M	rt	st				MFRTM	FRTM	RT@M	/	/	/	/	/	/	M4	M4	M4
						转发Mux	控制信号	输入0									

Tnew					Tnew					Tnew				
ID/EX					EX/MEM					MEM/WB				
cal_r	cal_i	load	jal	jalr	cal_r	cal_i	load	jal	jalr	cal_r	cal_i	load	jal	jalr
1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
rd	rt	rt	31	rd	rd	rt	rt	31	rd	rd	rt	rt	31	rd

流水线寄存器	源寄存器	涉及指令												
IR@D	rs	beq, jr	MFRSD	FRSD	RF. RD1	A0@M	M4	PC4_E+4	PC4_M+4	M4				
	rt	beq	MFRTD	FRTD	RF. RD2	A0@M	M4	PC4_E+4	PC4_M+4	M4				
IR@E	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	FRSE	RS@E	A0@M	M4	PC4_M+4	/	/				
	rt	cal_r, st	MFRTE	FRTE	RT@E	A0@M	M4	PC4_M+4	/	/				
IR@M	rt	st	MFRTM	FRTM	RT@M	M4	/	/	/	/				
			转发Mux	控制信号	输入0	输入1	输入2	输入3	输入4	输入5				

四、 测试代码

```
lui $3,0xf0e3
ori $4,$0,12
addi $5,$4,15
nop
nop

addi $6,$3,1
srl $6,$6,2
```

```
addi $8,$4,-10
srlv $7,$6,$8
srl $8,$7,3
sll $8,$8,2
sra $9,$8,1
ori $8,$0,1
sllv $9,$9,$8
sra $9,$3,10
```

```
slt $10,$9,$8
sltu $11,$9,$8
slt $12,$11,$10
bgtz $12,label
slti $12,$12,3
nop
nop
```

```
label:
addi $1,$0,2
bgez $12,label2
addi $1,$1,1
nop
```

```
label2:
sw $3,4($0)
sw $4,8($0)
sw $5,12($0)
lw $6,12($0)
sra $7,$6,3
nor $8,$6,$7
xor $9,$8,$7
xori $10,$9,0xfe10
sh $10,14($0)
sb $10,9($0)
add $10,$10,$9
slti $11,$10,10
sb $11,10($0)
lh $12,10($0)
lbu $13,11($0)
lb $13,9($0)
lh $14,6($0)
lhu $15,6($0)
lb $16,13($0)
li $6,4
```

```
lh $17,10($6)
bgez $17,label3
mult $4,$5
mflo $6
addi $6,$5,1
nop
```

```
label4:
nor $6,$4,$5
nor $7,$3,$6
and $8,$6,$7
or $9,$8,$7
sub $9,$9,$8
addi $10,$9,12
addi $12,$10,12
addi $15,$0,0x313c
jal label5
addi $12,$0,12
div $12,$10
nop
mtc0 $ra $14
mfc0 $t1 $14
ori $t2 $t1 2
ori $t3 $t1 4
ori $t4 $t1 6
sw $t2 820($0)
sw $t3 824($0)
sw $t4 828($0)
j end
nop
```

```
label5:
jalr $12,$15
nop
jr $31
lui $11,1
nop
nop
div $15,$12
jr $12
nop
```

```
label3:
mflo $7
```



```

mult $7,$5
addi $6,$0,5
mflo $8
div $7,$6
mflo $9
divu $7,$9
mfhi $10
mflo $11
li $11,-2
li $12,-3
mult $11,$12
mflo $13
li $7,2
multu $11,$7
divu $11,$13
mfhi $15
mflo $16
add $17,$16,$15
div $17,$16
mthi $17
sub $18,$17,$17
mflo $18
mfhi $18
sll $18,$17,10
sra $19,$18,10
multu $18,$19
mfhi $21
bltz $21,label4
nop
nop

end:
addi $15,$0,1
nop
li $1,0x00007f00 #timer
li $2,0x00000001 #Ctrl
li $3,10 #Preset
sw $0,0($1) #Ctrl
sw $3,4($1) #Preset
sw $2,0($1) #Ctrl
nop
nop
nop
nop

```

```
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
j realend
nop
realend:
nop
nop
```

期望输出

```
$3 <= 0xf0e30000
$4 <= 0x0000000c
$5 <= 0x0000001b
$6 <= 0xf0e30001
$6 <= 0x3c38c000
$8 <= 0x00000002
$7 <= 0x0f0e3000
$8 <= 0x01e1c600
$8 <= 0x07871800
$9 <= 0x03c38c00
$8 <= 0x00000001
$9 <= 0x07871800
$9 <= 0xfffc38c0
$10 <= 0x00000001
$11 <= 0x00000000
$12 <= 0x00000001
$12 <= 0x00000001
$1 <= 0x00000002
$1 <= 0x00000003
*0x00000004 <= 0xf0e30000
*0x00000008 <= 0x0000000c
*0x0000000c <= 0x0000001b
$6 <= 0x0000001b
$7 <= 0x00000003
$8 <= 0xffffffe4
$9 <= 0xfffffe7
$10 <= 0xffff01f7
*0x0000000e <= 0x000001f7
*0x00000009 <= 0x000000f7
$10 <= 0xffff01de
```

\$11 <= 0x00000001
*0x0000000a <= 0x00000001
\$12 <= 0x00000001
\$13 <= 0x00000000
\$13 <= 0xffffffff7
\$14 <= 0xffffffff0e3
\$15 <= 0x0000f0e3
\$16 <= 0x00000000
\$6 <= 0x00000004
\$17 <= 0x000001f7
\$33 <= 0x00000000
\$34 <= 0x00000144
\$7 <= 0x00000144
\$33 <= 0x00000000
\$34 <= 0x0000222c
\$6 <= 0x00000005
\$8 <= 0x0000222c
\$33 <= 0x00000004
\$34 <= 0x00000040
\$9 <= 0x00000040
\$33 <= 0x00000004
\$34 <= 0x00000005
\$10 <= 0x00000004
\$11 <= 0x00000005
\$11 <= 0xffffffffe
\$12 <= 0xffffffffd
\$33 <= 0x00000000
\$34 <= 0x00000006
\$13 <= 0x00000006
\$7 <= 0x00000002
\$33 <= 0x00000001
\$34 <= 0xffffffffc
\$33 <= 0x00000002
\$34 <= 0x2aaaaaaa
\$15 <= 0x00000002
\$16 <= 0x2aaaaaaa
\$17 <= 0x2aaaaaac
\$33 <= 0x00000002
\$34 <= 0x00000001
\$33 <= 0x2aaaaaac
\$18 <= 0x00000000
\$18 <= 0x00000001
\$18 <= 0x2aaaaaac
\$18 <= 0xaaab000

```

$19 <= 0xffeaaaaac
$33 <= 0xaa9c771c
$34 <= 0xe38e4000
$21 <= 0xaa9c771c
$6 <= 0xffffffe0
$7 <= 0x0000001f
$8 <= 0x00000000
$9 <= 0x0000001f
$9 <= 0x0000001f
$10 <= 0x0000002b
$12 <= 0x00000037
$15 <= 0x0000313c
$31 <= 0x000030f8
$12 <= 0x0000000c
$12 <= 0x00003130
$33 <= 0x0000000c
$34 <= 0x00000001
$11 <= 0x00010000
$33 <= 0x00000024
$34 <= 0x00000124
$9 <= 0x000030f8
$10 <= 0x000030fa
$11 <= 0x000030fc
$12 <= 0x000030fe
*0x00000334 <= 0x000030fa
*0x00000338 <= 0x000030fc
*0x0000033c <= 0x000030fe
$15 <= 0x00000001
$1 <= 0x00007f00
$2 <= 0x00000001
$3 <= 0x0000000a
*0x00007f00 <= 0x00000000
*0x00007f04 <= 0x0000000a
*0x00007f00 <= 0x00000001

```

五、思考题

1. 我们计组课程一本参考书目标题中有“硬件/软件接口”接口字样，那么到底什么是“硬件/软件接口”？

我认为硬件/软件接口指的是硬件和软件的交互和协调运作的通道；硬件的设计能够影响软件和程序的编写，而软件的编写规则也会影响到硬件的构造。

2. DM 在我们现在的流水线中处于 CPU 内部，请你考虑实际上它的位置应该在何处。

主存储器

3. BE 部件对所有的外设都是必要的吗？

不是必要的

4. 请开发一个主程序以及定时器的 exception handler。整个系统完成如下功能：

定时器在主程序中被初始化为模式 0；

定时器倒计时至 0 产生中断；

handler 重置初值寄存器从而再次启动定时器的计数器。2 及 3 被无限重复。

主程序在初始化时将定时器初始化为模式 0，设定初值寄存器的初值为某个值，如 100 或 1000。（注意，主程序可能需要涉及对 CP0.SR 的编程，推荐阅读过后文后再进行。）

```
.text 0x00003000
li $1, 0x00007f00 #timer
li $2, 0x00000001 #Ctrl
li $3, 30      #Preset
```

label:

```
sw $0, 0($1)    #Ctrl
```

```
sw $3, 4($1)    #Preset
```

```
sw $2, 0($1)    #Ctrl
```

```
nop
```

```
nop
```

```
...
```

```
nop
```

```
nop
```

```
j label
```

```
nop
```

exhandler:

```
.ktext 0x00004180
```

```
eret
```

5. 请查阅相关资料，说明鼠标和键盘的输入信号是如何被 CPU 知晓的？

键盘、鼠标这类的低速设备是通过中断请求的方式进行 IO 操作的。即当键盘上按下一个按键的时候，键盘会发出一个中断信号，中断信号经过中断控制器传到 CPU，然后 CPU 根据不同的中断号执行不同的中断响应程序，然后进行相应的 IO 操作，把按下的按键编码读到寄存器（或者鼠标的操作），最后放入内存中。

6. 你该如何判断你的 CP0 实现是正确的？请简述你的测试方法。

通过写包含 mfc0 和 mtc0 的测试代码进行测试，查看关于 CP0 的读写是否正确；通过令外设产生中断信号，查看 CP0 中相关信号是否正确；通过测试代码查看相关的暂停和转发冲突。

7. 试解释“异常嵌套”。

在一些情况下，想要在异常处理例程中允许（或许无法避免）进一步的异常，这称为异常嵌套。如果处理不慎就有可能导致混沌；被中断的程序的要害状态要储存在 EPC 和 SR 中，必须预计到其他的异常可能会冲掉其值。一个异常处理程序想要活过一个嵌套的异常，必须使用某些内存区域来保存寄存器值。